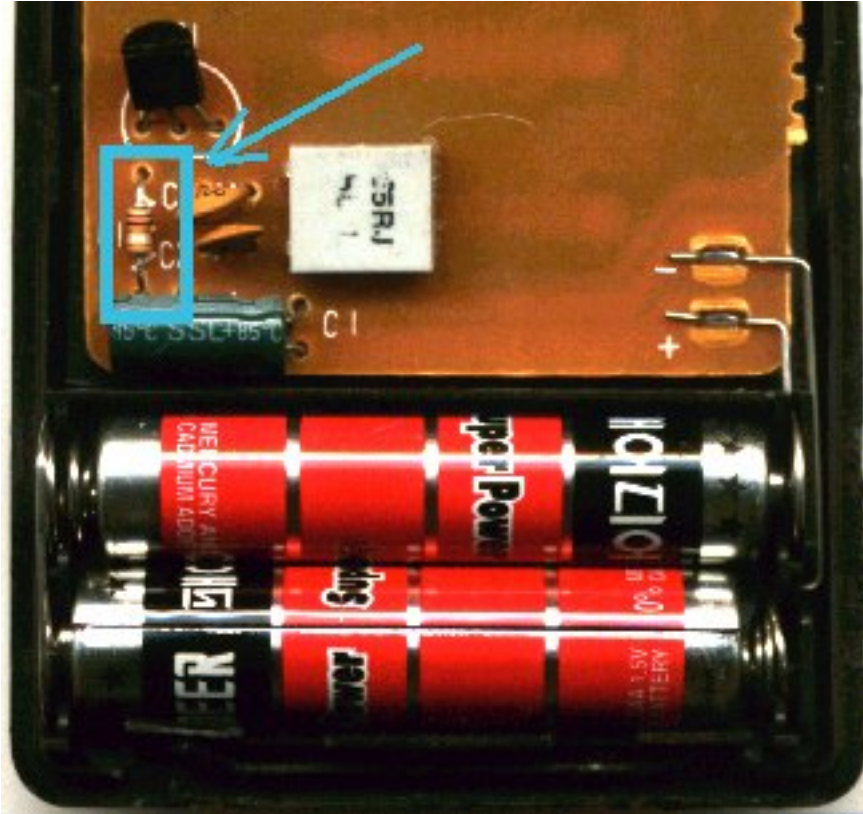


## BOOSTER la télécommande d'un XENA 1600

### MISE EN GARDE :

Toute modification apportée à votre télécommande sera faite à vos risques et périls.  
Que ceci soit bien clair !

Pour booster la puissance de votre télécommande il suffit de diminuer la valeur de la résistance (R1) qui limite le courant dans la diode IR



Cependant... cette résistance sert aussi à limiter le courant de base dans le transistor.  
Du coup on va augmenter aussi le courant demandé au petit circuit intégré... et comme on ne connaît pas la valeur maximum qu'il peut délivrer...

**!!! on court le risque de le foutre en l'air !!!**

Mais... si toute fois vous voulez tenter le diable... :-)

La valeur de la résistance originale est de 1,5 **Ohm**... j'ai donc soudé en // une autre résistance de même valeur.

Vous pouvez facilement souder cette résistance de l'autre côté du circuit imprimé là où ressortent les pattes de la résistance originale.

Et voilà, ceci étant fait, il ne vous sera plus nécessaire de vous déguiser en tireur d'élite pour pouvoir zapper comme un justicier.